

## **TP : Branchement d'une CTN sur une plaquette Arduino**

1. Que signifie CTN ?
2. Que signifie CTP ?
3. Quels sont les couleurs des anneaux d'une résistance de 220 Ohms ?
4. Quels sont les couleurs des anneaux d'une résistance de 10 kOhms ?
5. Quelle est la résistance de la CTN à 45°C ?
6. Quelle est la température en °C équivalente à 333°K ?
7. Quelle est la résistance de la CTN à 333°K ?
8. Quelle est la tension Vs renvoyée à 20°C ?
9. Quelle est la tension Vs renvoyée à 45°C ?
10. Quelle est la tension Vs renvoyée à 70°C ?